
Збори 2014 року. Контрольна робота.


Рис.1

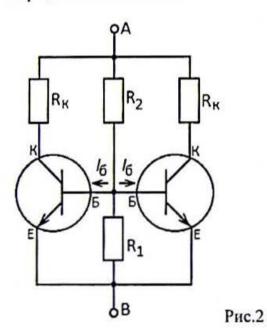1. Дві однакових кульки масою М підвішуються на пружинах із жорсткостями k₁ (ліва) та k₂ (права) до паралельних нерухомих стінок так, щоб їхній рух відбувався вздовж спільної осі (рис.1). Спочатку, стиснувши пружини, кульки відвели від положення рівноваги (в напрямку ближньої стінки): ліву на відстань L₁, праву на L₂. Псля цього кульки відпустили. Відомо, що перше зіткнення між кульками відбулося точно посередині між їхніми положеннями рівноваги. За яких умов усі наступні зіткнення також будуть в тій самій точці? Визначити період таких коливань.



2. У схемі, зображеній на рис.2, між точками А та В прикладено напругу U_{AB} =50В. При цьому струм, що йде на базу кожного транзистора, складає I_6 =0.7 мА. Знайти потужність, що споживається даною схемою, якщо R_K =2кОм, R_2 =1кОм. У схемі використовуються два однакові транзистори КТ602А (графіки залежностей I_6 (U_{6c}) та I_K (U_{8c}) додаються)

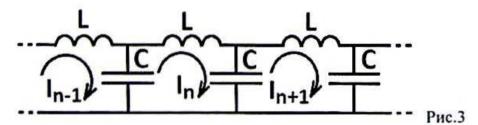3. Зірки – складові потрійної системи мають маси m_1 , m_2 та m_3 , і в початковий момент часу знаходяться в точках A_1 , A_2 та A_3 , які не лежать на одній прямій. Позначимо через σ вісь, що проходить через центр мас системи перпендикулярно до трикутника $A_1A_2A_3$. Яким умовам повинні задовольняти відстані a_{12} = A_1A_2 , a_{13} = A_1A_3 , a_{23} = A_2A_3 і кутова швидкість обертання системи ω , щоб ця потрійна система оберталася навколо осі σ як тверде тіло?



- 4. Довгу двопровідну лінію можна розглядати як нескінченний ланцюжок, схема якого зображена на рис.3. Під час поширення хвиль вздовж такого ланцюжка фаза струму в сусідніх його комірках відрізняється на величину ф.
- а) Як величина ф залежить від частоти ю хвилі та параметрів ланки?
- б) Знайти швидкість поширення хвиль, якщо довжина кожної комірки дорівнює а.
- в) За яких умов швидкість поширення хвилі майже не залежить від ω? Знайдіть цю швидкість.
- г) Хвилі яких частот можуть поширюватися вздовж такого ланцюжка?